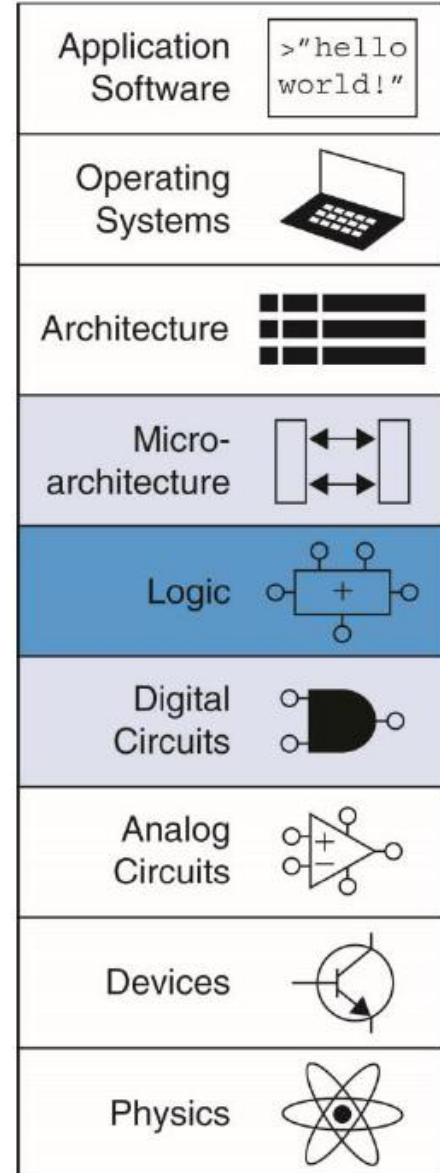


КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Въведение.


- **Изграждащи цифрови блокове (Digital building blocks)**
 - Логически елементи, мултиплексори, декодери, регистри, аритметични схеми
 - **Изграждащите блокове се подчиняват на трите основни принципа -hierarchy, modularity и regularity**
 - Hierarchy на простите компоненти;
 - Добре дефинирани интерфейси и функции;
 - Стандартните структури са лесно разширими (с мултипликация).



КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

1-Bit Суматори (1-Bit Adders).

Half Adder

 


A	B	C _{out}	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

S =

C_{out} =

Full Adder

 

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		


S =

C_{out} =

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

1-Bit Суматори (1-Bit Adders).

Half Adder

 


A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

S =

C_{out} =

Full Adder

 

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


S =

C_{out} =

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

1-Bit Суматори (1-Bit Adders).

Half Adder

 


A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{out} = AB$$

Full Adder

 

C _{in}	A	B	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Много-битови Суматори (Multibit Adders (CPAs)).

 
- Видове много-битови суматори според начина на формиране на преноса (carry) (carry propagate adders (CPAs)):
 - Ripple-carry (бавен)
 - Carry-lookahead (бърз)
 - Prefix (по-бърз)
- Последните два са по-бързи при големи суматори, но изискват повече допълнителен хардуер.



КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Ripple-Carry Adder

 - Верижно свързани 1-bit суматори
- Carry преминава като вълна през цялата верига
- Недостатък: **бавно**



- **Закъснение:** $t_{ripple} = Nt_{FA}$

където t_{FA} е закъснението на един 1-bit пълен суматор (1-bit full adder).

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Carry-Lookahead Adder (CLA).

- Пресмятане на carry out (C_{out}) за k -bit блокове използвайки *generate* и *propagate* сигнали.
- **Някои дефиниции:**
 - Колоната i произвежда carry out или като *генерира* (*generating*) carry out или като *прехвърля* (*propagating*) carry в carry out (C_{out}).
 - Генериращи (G_i) и прехвърлящи (P_i) сигнали за всяка колона:
 - Колона i ще генерира carry out само ако A_i **И** B_i са едновременно 1.
$$G_i = A_i B_i$$
 - Колона i ще прехвърля carry в carry out ако A_i **ИЛИ** B_i е 1.
$$P_i = A_i + B_i$$
 - Carry out на колона i (C_i) е:
$$C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} = G_i + P_i C_{i-1}$$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Carry-Lookahead Adder (CLA).

Пресмятането се осъществява на стъпки:

- **Стъпка 1:** Пресмятане на G_i и P_i за всички колони;
- **Стъпка 2:** Пресмятане на G и P за k -bit блокове
- **Стъпка 3:** C_{in} се прехвърля през всеки k -bit propagate/generate block.
- **Пример:** за 4-bit блок ($G_{3:0}$ and $P_{3:0}$) :

$$G_{3:0} = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0))$$

$$P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

- **В общия случай:**


$$G_{i:j} = G_i + P_i (G_{i-1} + P_{i-1} (G_{i-2} + P_{i-2} G_j))$$

$$P_{i:j} = P_i P_{i-1} P_{i-2} P_j$$

$$C_i = G_{i:j} + P_{i:j} C_{j-1}$$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-bit CLA с 4-bit Blocks

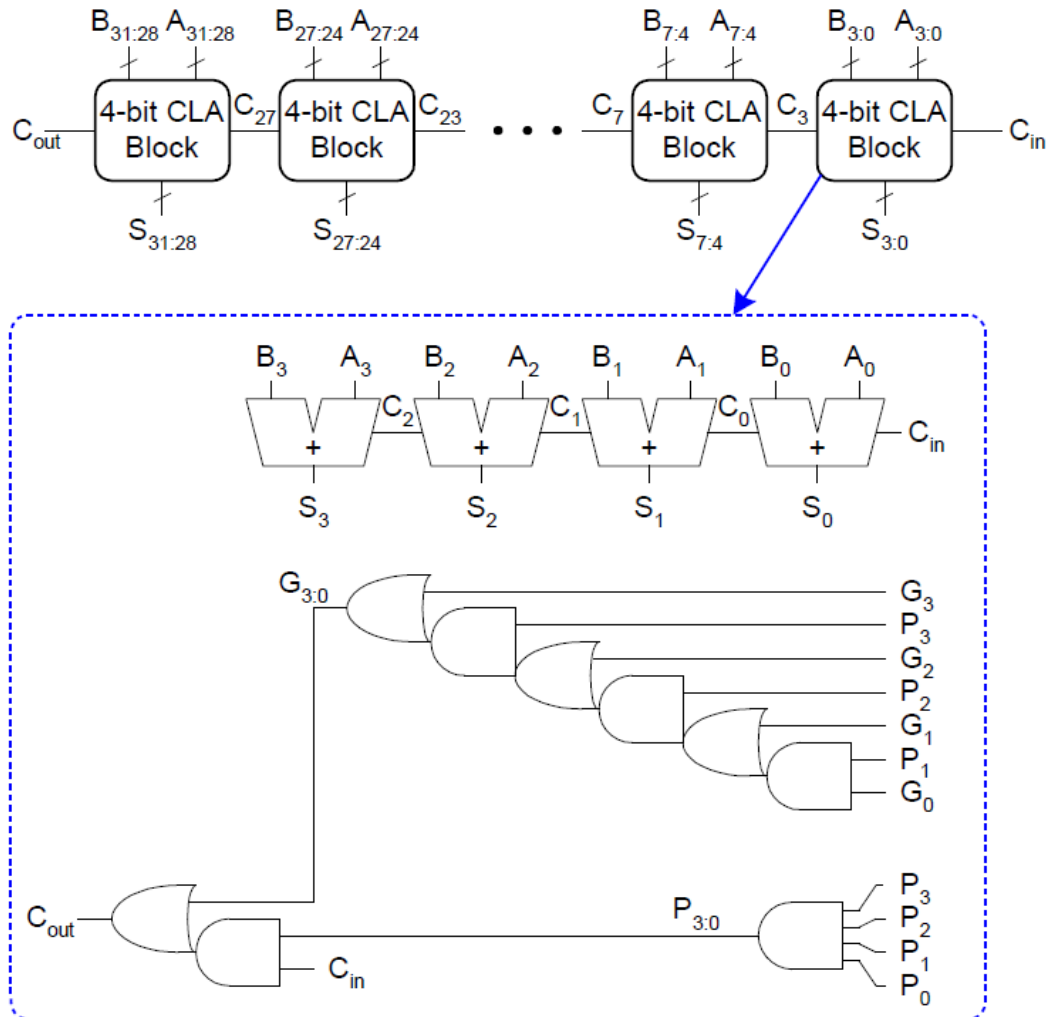

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Carry-Lookahead Adder (CLA).

Време за пресмятане

- За N -bit CLA с k -bit blocks:
- $t_{CLA} = t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{AND_OR} + kt_{FA}$

където:

- t_{pg} : закъснението за генериране на всички P_i, G_i
- t_{pg_block} : закъснението за генериране на всички $P_{i:j}, G_{i:j}$
- t_{AND_OR} : закъснението от C_{in} до C_{out} на последния AND/OR gate в k -bit CLA block
- N -bit carry-lookahead adder е доста по-бърз от ripple-carry adder за $N > 16$.

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Prefix Adder (PA).

- Пресмята се carry in (C_{i-1}) за всяка колона, след което сумата:
$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus C_i$$
- Пресмятат се G и P за 1-, 2-, 4-, 8-bit blocks, т.е. докато всички G_i (carry in) не станат известни.
- Това изисква $\log_2 N$ стъпки.
- Carry in се генерира (*generated*) в колоната или се прехвърля (*propagated*) от предишната колона.
- Колона -1 съдържа C_{in} , така че
 - $G_{-1} = C_{in}, P_{-1} = 0$
- Carry in за колона i = carry out за колона $i-1$:
 - $C_{i-1} = G_{i-1:-1}$
- $G_{i-1:-1}$: генерираният сигнал обхваща колони от $i-1$ до -1
- Пресмята се уравнението :
 - $S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus G_{i-1:-1}$
 - **Цел:** Бързо пресмятане на $G_{0:-1}, G_{1:-1}, G_{2:-1}, G_{3:-1}, G_{4:-1}, G_{5:-1}, \dots$ (наречени префикси (*prefixes*)).

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Prefix Adder (PA).

- Generate и propagate сигнали за блок обхващащ bits $i:j$:
 - $G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} G_{k-1:j}$ (горна част)
 - $P_{i:j} = P_{i:k} P_{k-1:j}$ (долна част)
- С други думи:
 - **Генериране:** блокът $i:j$ ще генерира **carry** ако:
 - горната част ($i:k$) генерира carry или
 - горната част прехвърля carry генерирано в долната част ($k-1:j$)
 - **Прехвърляне:** блокът $i:j$ ще прехвърля carry ако и двете части прехвърлят carry .

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Prefix Adder (PA).


- Схема на 16-bit PA.

$$t_{PA} = t_{pg} + \log_2 N(t_{pg_prefix}) + t_{XOR}$$




където

t_{pg} : закъснение за пресмятане на P_i G_i (AND or OR gate)

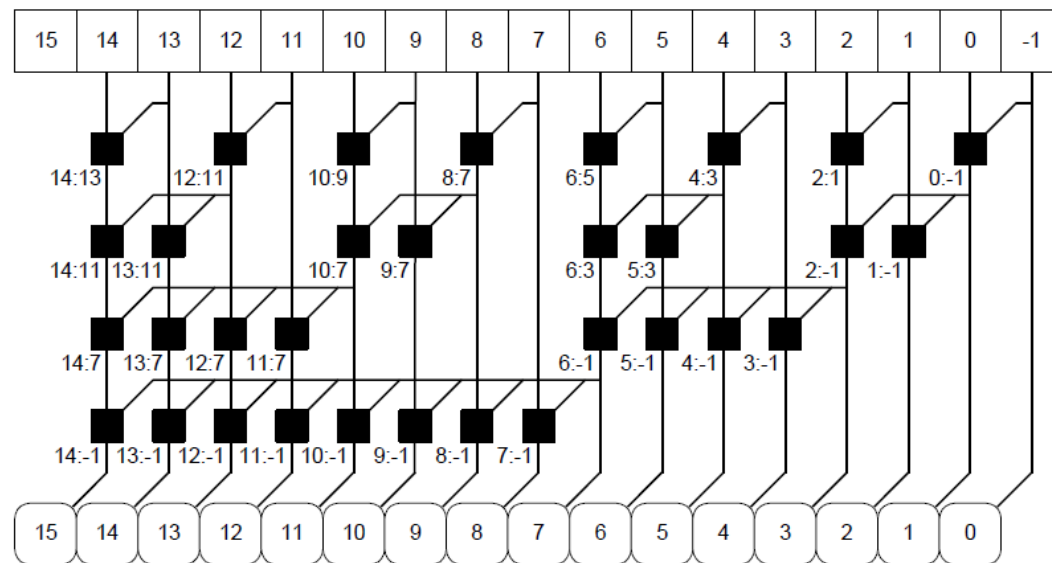t_{pg_prefix} : закъснение от черните префикс клетки (prefix cell) (AND-OR gate)



Legend

   

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Сравнение на трите вида суматори.

- Закъснение на 32-bit:
 - ripple-carry суматор
 - carry-lookahead (CLA) суматор
 - prefix суматор
- CLA има 4-bit блокове
- 2-input gate delay = 100 ps; full adder delay = 300 ps

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Сравнение на трите вида суматори.

- Закъснение на 32-bit:
 - ripple-carry суматор
 - carry-lookahead (CLA) суматор
 - prefix суматор
- CLA има 4-bit блокове
- 2-input gate delay = 100 ps; full adder delay = 300 ps

$$\begin{aligned}t_{\text{ripple}} &= Nt_{FA} = 32(300 \text{ ps}) \\ &= \mathbf{9.6 \text{ ns}}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}t_{CLA} &= t_{pg} + t_{pg_block} + (N/k - 1)t_{AND_OR} + kt_{FA} \\ &= [100 + 600 + (7)200 + 4(300)] \text{ ps} \\ &= \mathbf{3.3 \text{ ns}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t_{PA} &= t_{pg} + \log_2 N(t_{pg_prefix}) + t_{XOR} \\ &= [100 + \log_2 32(200) + 100] \text{ ps} \\ &= \mathbf{1.2 \text{ ns}}\end{aligned}$$


КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Изваждаща схема – Субтрактор (Subtractor).

Symbol

 


Implementation

 


КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Компаратор за равенство (Comparator: Equality).

Symbol

 

Implementation

 


КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Компаратор големина (Magnitude Comparator).

Сравнява A и B чрез изваждане, т.е. пресмята $A - B$. Отделя най-старшия (знаковия) бит.


- Ако той е 1 – резултатът е отрицателен и $A < B$;
- Ако той е 0 – резултатът е неотрицателен и $A \geq B$.

Comparator: **Less Than**

 

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

 Аритметично и логическо устройство (Arithmetic Logic Unit (ALU)).




$F_{2:0}$	Function
000	$A \& B$
001	$A \mid B$
010	$A + B$
011	not used
100	$A \& \sim B$
101	$A \mid \sim B$
110	$A - B$
111	SLT

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Аритметично и логическо устройство (Arithmetic Logic Unit (ALU)).

Схема на ALU.

 

$F_{2:0}$	Function	
000	$A \& B$	$(A \text{ AND } B)$
001	$A B$	$(A \text{ OR } B)$
010	$A + B$	
011	not used	
100	$A \& \sim B$	$(A \text{ AND } \overline{B})$
101	$A \sim B$	$(A \text{ OR } \overline{B})$
110	$A - B$	
111	SLT	(Set Less Than)

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Преместващи устройства (Shifters, Rotators).

- **Логическо преместване:** премества битовете наляво или надясно като попълва празните места с 0
 - Пример: $11001 \gg 2 =$
 - Пример: $11001 \ll 2 =$
- **Аритметическо преместване:** като логическото, но при местене на дясно попълва празните места със стойността на най-старшия бит (msb) на числото преди местенето.
 - Пример: $11001 \ggg 2 =$
 - Пример: $11001 \lll 2 =$
- **Ротатори:** преместват битовете кръгово, така че изпадащите битове влизат от другата страна на числото.
 - Пример: $11001 \text{ ROR } 2 =$
 - Пример: $11001 \text{ ROL } 2 =$


КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Преместващи устройства (Shifters, Rotators).

- **Логическо преместване:** премества битовете наляво или надясно като попълва празните места с 0
 - Пример: $11001 \gg 2 = 00110$
 - Пример: $11001 \ll 2 = 00100$
- **Аритметическо преместване:** като логическото, но при местене на дясно попълва празните места със стойността на най-старшия бит (msb) на числото преди местенето.
 - Пример: $11001 \ggg 2 = 11110$
 - Пример: $11001 \lll 2 = 00100$
- **Ротатори:** преместват битовете кръгово, така че изпадащите битове влизат от другата страна на числото.
 - Пример: $11001 \text{ ROR } 2 = 01110$
 - Пример: $11001 \text{ ROL } 2 = 00111$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Примерен дизайн на Shifter.(4-бит)

 

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Приложения на Shifter – умножители и делители (Multipliers, Dividers)

- $A \ll N = A \cdot 2^N$ (\ll - логическо преместване)
 - Пример: $00001 \ll 2 = 00100$ ($1 \cdot 2^2 = 4$)
 - Пример: $11101 \ll 2 = 10100$ ($-3 \cdot 2^2 = -12$)
- $A \ggg N = A \cdot 2^N$ (\ggg - аритметическо преместване !)
 - Пример: $01000 \ggg 2 = 00010$ ($8 \cdot 2^2 = 2$)
 - Пример: $10000 \ggg 2 = 11100$ ($-16 \cdot 2^2 = -4$)

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Умножители (Multipliers),

- **Частични произведения** – формират се при умножаване на една цифра от множителя (multiplier) с множимото (multiplicand).
- **Отместените** частични произведения се **сумират** за да оформят **резултата**.
- Пример:

Decimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

multiplicand
multiplier
partial
products
result

$$230 \times 42 = 9660$$

Binary




$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0111 \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ + 0000 \\ \hline 0100011 \end{array}$$

$$5 \times 7 = 35$$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Умножители (Multipliers),

- 4 x 4 Умножитель – схемна реализация.

   

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числови системи.

- Двоично представяне на числата:
 - **Положителни числа**
 - Двоични числа без знак
 - **Отрицателни числа**
 - В двоично-допълнителен код
 - Представяне знак/големина
- А дробните числа?
- Две представяния:
 - **Fixed-point:** с фиксирана двоична точка
 - **Floating-point:** с „плаваща“ двоична точка — двоичната точка се премества отдясно на най-старшия бит в състояние „1“.

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числа с фиксирана двоична точка.

- Пример:
- Числото 6.75 представено с 4 bit цяла част и 4 bit дробна част:

01101100

0110.1100

$$2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 6.75$$

- Двоичната точка е скрита.
- Броят битове на цялата и на дробната част трябва да е уговорен предварително.

Представете 7.5_{10} като използвате същия формат:

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числа с фиксирана двоична точка.

- Пример:
- Числото 6.75 представено с 4 bit цяла част и 4 bit дробна част:

01101100

0110.1100

$$2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 6.75$$

- Двоичната точка е скрита.
- Броят битове на цялата и на дробната част трябва да е уговорен предварително.

Представете 7.5_{10} като използвате същия формат:

01111000

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числа с фиксирана двоична точка и знак.

- **Представяния:**
 - Знак/Големина (Sign/magnitude)
 - Двоично-допълнителен код (Two's complement)
- **Пример:** Представете -7.5_{10} като използвате същия формат (4 bit цяла част и 4 bit дробна част)
 - **Sign/magnitude:**
 - **Two's complement:**

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числа с фиксирана двоична точка и знак.

- **Представяния:**
 - Знак/Големина (Sign/magnitude)
 - Двоично-допълнителен код (Two's complement)
- **Пример:** Представете -7.5_{10} като използвате същия формат (4 bit цяла част и 4 bit дробна част)

- **Sign/magnitude:**

11111000

- **Two's complement:**

1. +7.5:	01111000
2. Invert bits:	10000111
3. Add 1 to lsb:	$\begin{array}{r} + \quad 1 \\ \hline 10001000 \end{array}$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

Числа с плаваща двоична точка.

- Двоичната точка е отдясно на най-старшия бит в състояние „1“.
- Подобно на десетичното научно представяне (scientific notation).
- Например 273_{10} в scientific notation е:

$$273 = 2.73 \cdot 10^2$$

- Изобщо число в scientific notation се представя като:

- $M \cdot B^E$, където


- M = мантиса (mantissa)
- B = основа (base)
- E = експонента (exponent)
- В примера, $M = 2.73$, $B = 10$, and $E = 2$

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Три варианта на представяне – последният от тях е **IEEE 754** и е приет за стандарт (**floating-point standard**).

 - **Пример:** представете 228_{10} чрез 32-bit floating point representation



КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Представяне 1.

Пример: представете 228_{10} чрез 32-bit floating point representation

1. Преобразуване десетично \rightarrow двоично число (**не разменяйте местата на стъпки 1 & 2!**):

– $228_{10} = 11100100_2$

2. Запис на числото в “binary scientific notation”:

– $11100100_2 = 1.11001_2 \cdot 2^7$

3. Попълване на всяко поле (секция) в 32-bit floating point представяне:

- Знаковият бит (sign bit) е положителен (0)
- В 8-те exponent bits записваме числото 7
- Останалите 23 bits са за мантисата (mantissa)

1 bit	8 bits	23 bits
0	00000111	11 1001 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Mantissa

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Представяне 2.

Пример: представете 228_{10} чрез 32-bit floating point representation

- Първият бит на мантисата е *винаги* 1:
 - $228_{10} = 11100100_2 = \mathbf{1.11001} \cdot 2^7$
- Следователно, няма нужда да се записва: *по подразбиране водеща 1*.
- Записват се само дробната част битове в 23-bit поле.

1 bit	8 bits	23 bits
0	00000111	110 0100 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Fraction

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Представяне 3.

Пример: представете 228_{10} чрез 32-bit floating point representation

- *Отместена експонента (Biased exponent):* отместване (bias) = 127 (01111111_2)
 - Отместена експонента = bias + exponent
 - Експонентата 7 се записва като:
 - $127 + 7 = 134 = 10000110_2$
- Това е **IEEE 754 32-bit floating-point representation** на 228_{10}

1 bit	8 bits	23 bits
0	10000110	110 0100 0000 0000 0000 0000
Sign	Biased Exponent	Fraction

В шестнадесетичен код (hexadecimal) това представяне се записва като: **0x43640000**

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Пример: представете -58.25_{10} чрез 32-bit floating point representation (IEEE 754)

1. Преобразуване десетично \rightarrow двоично число

– $-58.25_{10} = 111010.01_2$

2. Запис на числото в “binary scientific notation”:

– $111010.01_2 = 1.1101001 \cdot 2^5$

3. Попълване на всяко поле (секция) в 32-bit floating point представяне:

– Знаковият бит (sign bit) е отрицателен (1)

– В 8-те exponent bits записваме числото $(127 + 5) = 132 = 10000100_2$

– Останалите 23 bits е мантисата (mantissa) **110 1001 0000 0000 0000 0000**

1 bit	8 bits	23 bits
1	100 0010 0	110 1001 0000 0000 0000 0000
Sign	Exponent	Fraction

В шестнадесетичен код : **0xC2690000**

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Специални случаи.

Number	Sign	Exponent	Fraction
0	X	00000000	000000000000000000000000
∞	0	11111111	000000000000000000000000
$-\infty$	1	11111111	000000000000000000000000
NaN	X	11111111	non-zero

NaN - несъществуващи числа, напр. *имагинерни* числа

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Формат на данните според точността.

- **Данни с единична (стандартна) точност (Single-Precision):**
 - 32-bit
 - 1 знаков (sign) bit, 8 exponent bits, 23 bits мантика
 - отместване (bias) = 127
- **Данни с двойна точност (Double-Precision):**
 - 64-bit
 - 1 знаков (sign) bit, 11 exponent bits, 52 bits мантика
 - отместване (bias) = 1023

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Закръгляване.

- **Overflow:** Числото е твърде голямо за представяне (над допустимото)
- **Underflow:** Числото е твърде малко за представяне (под допустимото)
- **Начини на закръгляване (Rounding modes):**
 - Надолу (Down)
 - Нагоре (Up)
 - По посока на нулата (Toward zero)
 - Към най-близкото (To nearest)
- **Пример:** закръгляне на 1.100101 (1.578125) до само 3 bits мантиа
 - Надолу : 1.100
 - Нагоре : 1.101
 - По посока на нулата : 1.100
 - Към най-близкото : 1.101 (1.625 е по-близко до 1.578125 отколкото 1.5)

КАРХ: Тема_6: Изграждащи цифрови блокове

32-битови числа с плаваща двоична точка. (32-bit floating point representation)

Събиране на числа във floating point формат.

1. Отделят се експонентите и мантисите на числата.
2. Към мантисите се добавя водещата единица.
3. Сравняват се експонентите на числата.
4. Премества се по-малката мантиса ако е необходимо.
5. Мантисите се събират.
6. Нормализира се получената мантиса и се променя експонентата ако е необходимо.
7. Закръглява се резултата.
8. Възстановява се представянето във floating point формат.