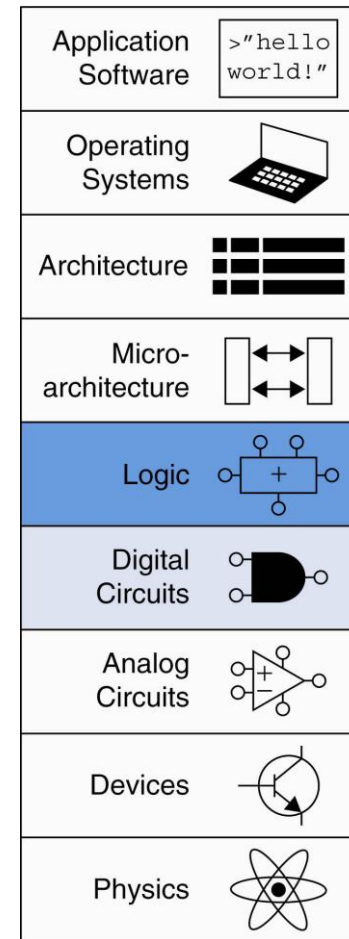


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Въведение.

- Състоянието на изходите на последователните логически схеми зависят от **текущите и предишните** състояния на входните величини, т.е. имат **памет**.
- Дефиниции:
 - **Състояние (State):** цялата информация за схемата, необходима за обяснение на бъдещото ѝ поведение.
 - **Тригери (Latches and flip-flops) :** елементи съхраняващи 1 бит състояние (информация).
 - **Синхронни последователни схеми (Synchronous sequential circuits):** комбинационна логика, съчетана с известно количество тригери.



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми



Характеристики и елементи.

- Представят последователност от събития.
- Имат памет (кратковременна).
- Използват обратна връзка (от изхода – към входа) за съхранение на информация.
- Текущото състояние на схемата влияе на бъдещото ѝ поведение.
- Елементи съхраняващи състоянието:
 - Bistable circuit (Бистабилни схеми)
 - SR Latch (RS Тригери)
 - D Latch (D Тригери)
 - D Flip-flop (Двустъпални D Тригери, Мастър-слейв D Тригери)

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Би-стабилна схема. (Bistable Circuit)

 
 
- Основен изграждащ блок на останалите елементи на състояние.
- Два изхода: Q , \overline{Q}
- Недостатък – няма входове.



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на би-стабилната схема.

  - Разглеждат се два възможни случая:
 - Допускане, че $Q = 0$:
 - тогава $\bar{Q} = 1$, $Q = 0$ (в съгласие с допускането)
 - Допускане, че $Q = 1$:
 - тогава $\bar{Q} = 0$, $Q = 1$ (в съгласие с допускането)
 - Запомня се 1 bit състояние на променливата – Q (или \bar{Q}).
 - Но няма входове за контрол на състоянието!**



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

RS Тригер. (SR (Set/Reset) Latch)


- Разглеждат се 4 възможни случая:

– $S = 1, R = 0$

– $S = 0, R = 1$

– $S = 0, R = 0$


– $S = 1, R = 1$

 


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на RS Тригер.

 - $S = 1, R = 0$:
- тогава $Q = 1$ и $\bar{Q} = 0$



 
- $S = 0, R = 1$:
- тогава $Q = 0$ и $\bar{Q} = 1$




КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на RS Тригер.

 - $S = 1, R = 0$:
- тогава $Q = 1$ и $\bar{Q} = 0$
- **Set (1) на изхода Q**



 - $S = 0, R = 1$:
- тогава $Q = 0$ и $\bar{Q} = 1$
- **Reset (0) на изхода Q**




КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на RS Тригер.


– $S = 0, R = 0$:

– тогава $Q = Q_{prev}$

$Q_{prev} = 0$

 


$Q_{prev} = 1$

 

– $S = 1, R = 1$:

– тогава $Q = 0, \overline{Q} = 0$

 

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на RS Тригер.




- $S = 0, R = 0$:
- тогава $Q = Q_{prev}$

Памет!

- $S = 1, R = 1$:
- тогава $Q = 0, \bar{Q} = 0$

Невалидно състояние

$$\bar{Q} \neq \text{NOT } Q$$

 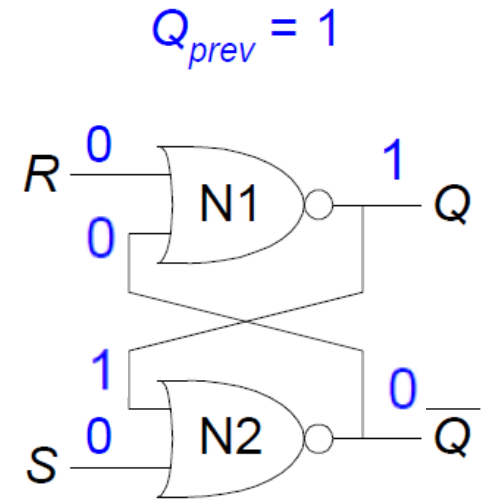 


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Анализ на RS Тригер.

- SR е съкращение за Set/Reset Latch
 - Съхранява 1 bit състояние (Q)
- Контролира (Управлява) записаната стойност чрез S , R входовете
 - **Set:** Прави изхода 1
 - ($S = 1, R = 0, Q = 1$)
 - **Reset:** Прави изхода 0
 - ($S = 0, R = 1, Q = 0$)

SR Latch
Symbol

 


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

D Тригер. (D Latch)


- Два входа: CLK , D
 - **CLK** : контролира *кога* да стане смяна на изхода
 - **D** (the data input): контролира *какво* да излезе на изхода
- Функция
 - Когато **$CLK = 1$** ,
 - *Състоянието на D се прехвърля на Q (прозрачен)*
 - Когато **$CLK = 0$** ,
 - Q запазва предишното си състояние (стойност) (*непрозрачен*)
- Избягва се невалидния случай когато $Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$

D Latch
Symbol

 

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми


D Тригер. Схемна реализация.

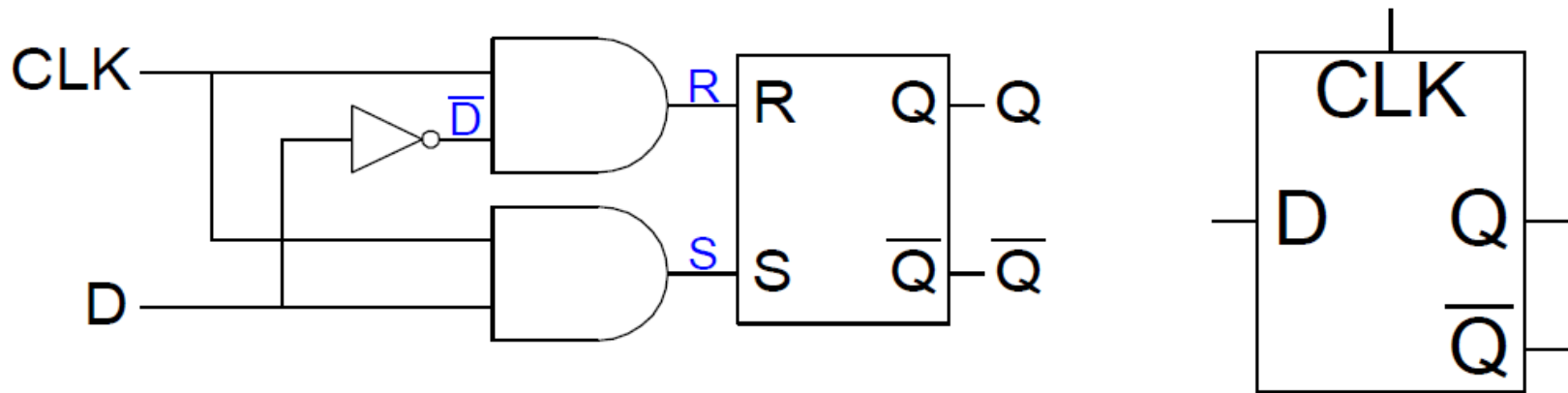

CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X					
1	0					
1	1					

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

D Тригер. Схемна реализация.

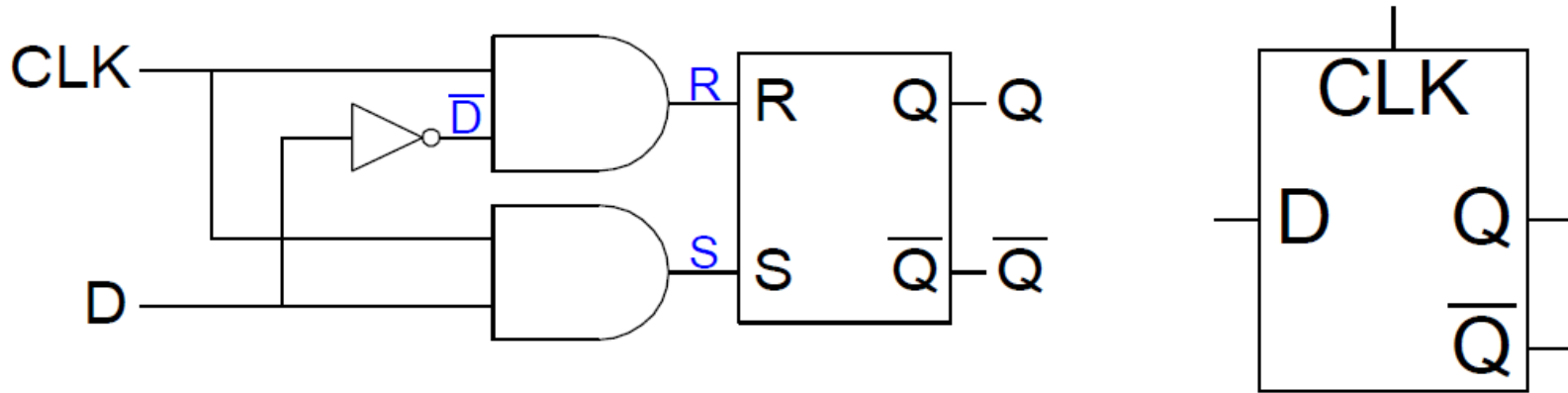


CLK	D	\overline{D}	S	R	Q	\overline{Q}
0	X	\overline{X}	0	0	Q_{prev}	\overline{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

MS (Master – Slave) D Тригер. (D Flip-Flop)

- **Входове:** CLK , D
- **Функция**
 - Отчита стойността на D при нарастващия фронт на CLK :
 - Когато CLK нараства от 0 към 1, стойността на D се прехвърля на Q ;
 - В останалите случаи Q запазва предишната си стойност.
 - Q се променя *само* при нарастващия фронт на CLK .
- Нарича се превключващ се (активиращ се) по фронт (*edge-triggered*).


D Flip-Flop Symbols

 

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми



MS (Master – Slave) D Тригер. Схемна реализация.

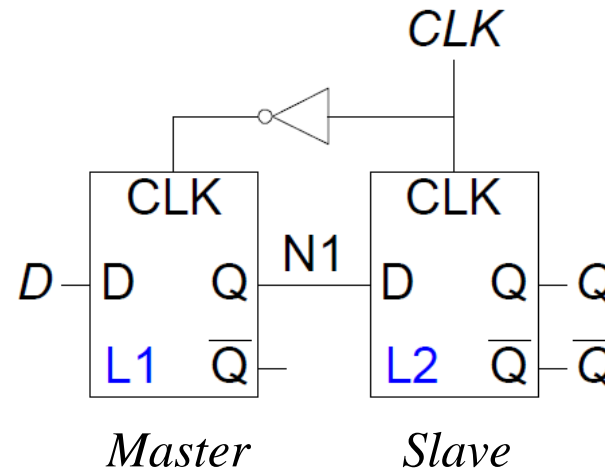- Два последователно свързани D latch (L1 and L2) контролирани комплементарно.
- Когато **$CLK = 0$**
 - L1 е прозрачен (transparent)
 - L2 е непрозрачен (opaque)
 - D се прехвърля към N1
- Когато **$CLK = 1$**
 - L2 е прозрачен (transparent)
 - L1 е непрозрачен (opaque)
 - N1 се прехвърля към Q
- Следователно, по фронта на clock (когато **CLK нараства от 0 към 1 (0→1)**)
 - D се прехвърля към Q





КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

  Сравнение на двата типа D Тригери. (D Latch vs. D Flip-Flop)



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

 
 
Сравнение на двата типа D Тригери. (D Latch vs. D Flip-Flop)



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Регистър (регистър-памет).

  
- К-на брой MS D Тригера с общ *CLK*.
- **Пример:** 4 bit регистър.



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

MS (Master – Slave) D Тригер с разрешение. (Enabled D Flip-Flop)

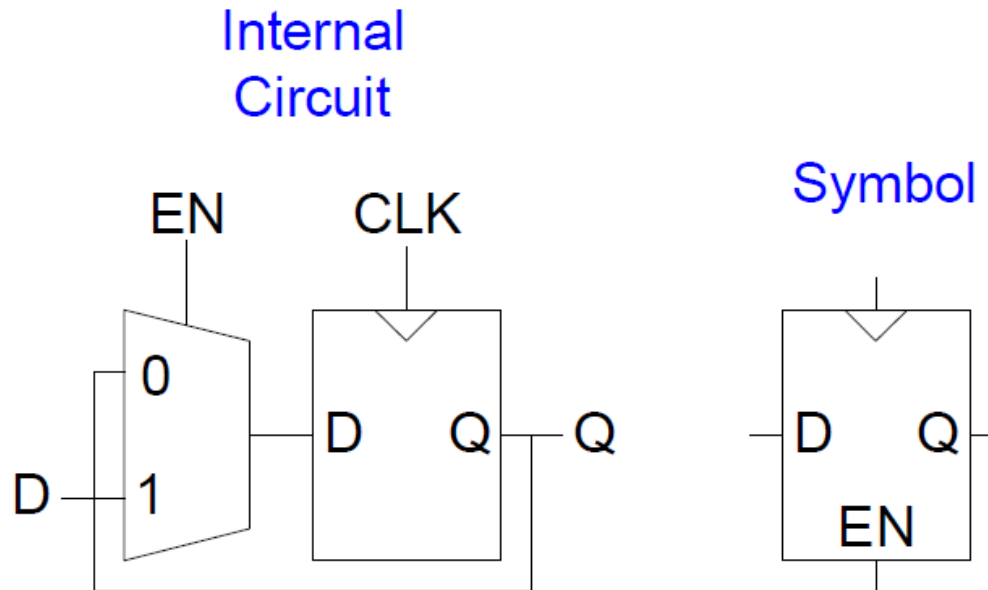- **Входове:** CLK , D , EN
 - Разрешаващият вход (EN) контролира запис на нови данни (D).
- **Функция**
 - $EN = 1$: Когато CLK нараства от 0 към 1, стойността на D се прехвърля на Q ;
 - $EN = 0$: Q запазва предишната си стойност.





КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

MS (Master – Slave) D Тригер с нулиране. (Resettable D Flip-Flop)

- **Входове:** *CLK*, *D*, *Reset*
 - Нулиращият вход (*Reset*) записва 0 на изхода ($Q = 0$).
- **Функция**
 - ***Reset* = 1:** нулира *Q* ($Q = 0$).
 - ***Reset* = 0:** тригерът се държи като обикновен D flip-flop.

Symbols

  

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми


MS (Master – Slave) D Тригер с нулиране. (Resettable D Flip-Flop)

- **Два вида:**
 - **Синхронни:** нулирането се извършва само по фронта на *CLK*
 - **Асинхронни:** нулирането се извършва веднага щом *Reset = 1*
- Асинхронните resettable flip-flop изискват промяна на вътрешната схема на тригера.
- А синхронните resettable flip-flop?

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

MS (Master – Slave) D Тригер с нулиране. (Resettable D Flip-Flop)

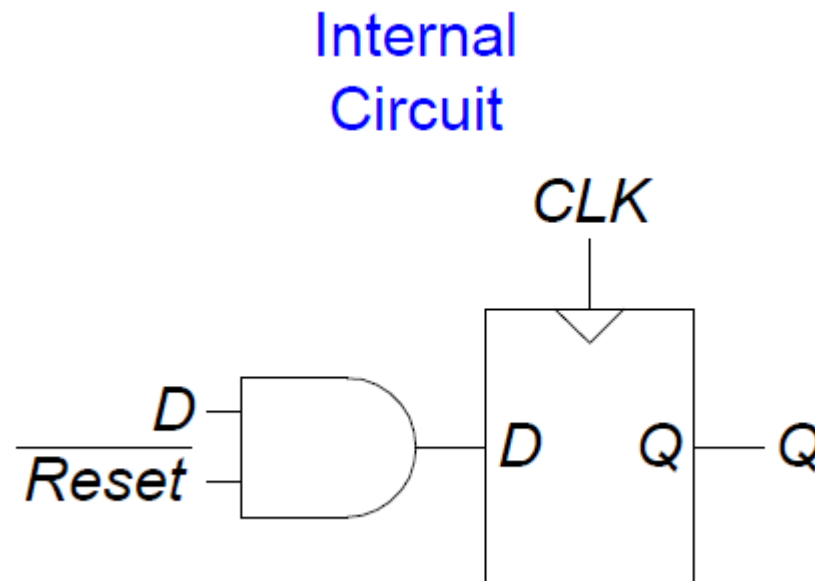- **Два вида:**
 - **Синхронни:** нулирането се извършва само по фронта на *CLK*
 - **Асинхронни:** нулирането се извършва веднага щом *Reset* = 1
- Асинхронните resettable flip-flop изискват промяна на вътрешната схема на тригера.
- А синхронните resettable flip-flop?





КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

MS (Master – Slave) D Тригер с установяване. (Settable D Flip-Flop)

- **Входове:** CLK , D , Set
 - Установяващият вход (Set) записва 1 на изхода ($Q = 1$).
- **Функция**
 - $Set = 1$: установява Q ($Q = 1$).
 - $Set = 0$: тригерът се държи като обикновен D flip-flop.



Symbols

  

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

A-стабилни схеми. (Astable circuits)

 
 
- Последователни логически схеми – всички логически схеми, които не са комбинационни.
- Проблематични схеми:



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

A-стабилни схеми. (Astable circuits)

  - Последователни логически схеми – всички логически схеми, които не са комбинационни.
- Проблематични схеми:



- Няма входове, има 1-3 изхода.
- А-стабилна схема (Astable circuit), осцилира (генерира).
- Периодът на осцилациите зависи от закъснението на инверторите.
- Има циклична (обратна) връзка (*cyclic path*): изходът е свързан с входа.

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми



Дизайн на синхронна последователна логика.

- Разкъсват се цикличните (кръгови) пътища чрез поставяне на регистри.
- Регистрите съдържат **състоянието** на системата.
- Състоянието се променя по фронта (edge) на тактовия сигнал (clock), т.е. системата е **синхронизирана** с clock.
- **Правила** при изграждането на синхронни последователни схеми:
 - Всеки елемент от схемата е или регистър или комбинационна схема;
 - Поне един елемент от схемата е регистър;
 - Всички регистри получават еднакъв тактов сигнал (clock);
 - Всеки цикличен път съдържа поне един регистър.
- Има два вида синхронни последователни схеми:
 - Крайни автомати (Finite State Machines) (**FSMs**);
 - Конвеери (Pipelines).

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Дизайн на крайни автомати (Finite State Machines) .

  - Състоят се от :
 - **Регистър на състоянието (State register)**
 - Съхранява текущото състояние.
 - Зарежда се със следващото състояние по фронта на тактовия сигнал (clock edge)
 - **Комбинационна логика**
 - Определя (Задава) следващото състояние
 - Определя (Задава) състоянието на изходите




КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми


Дизайн на крайни автомати (Finite State Machines) .

- Следващото състояние се определя от текущото състояние и входовете.
- Има два типа крайни автомати, които се различават в изходната логика:
 - **Moore FSM:** изходите зависят само от текущото състояние;
 - **Mealy FSM:** изходите зависят от текущото състояние **и** входовете.

Moore FSM

 

Mealy FSM

 


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Крайни автомати (Finite State Machines) .

 - Пример :

Светофарен контролер (Traffic light controller).

- Traffic sensors: T_A , T_B (TRUE when there's traffic)
- Lights: L_A , L_B



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Крайни автомати (Finite State Machines) .

Кодиране на състоянието :


- **Двоично** кодиране:
 - т.е., за четири състояния: 00, 01, 10, 11
- **С активен бит (One-hot)** кодиране
 - По един бит за всяко състояние
 - Само битът на активното състояние е HIGH
 - т.е., за четири състояния: 0001, 0010, 0100, 1000
 - Това изисква използването на повече тригери
 - Води често до опростяване на останалата логика

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Времеви спецификации (Timing).

Вход

- Данните (D) се прехвърлят в тригерите по **фронта на clock (clock edge)**.
- Данните (D) трябва да са **стабилни** по време на прехвърлянето.
- Данните (D) трябва да са **стабилни и около** фронта на clock (clock edge).
- **Setup time:** t_{setup} = time *before* clock edge data must be stable (i.e. not changing)
- **Hold time:** t_{hold} = time *after* clock edge data must be stable
- **Aperture time:** t_a = time *around* clock edge data must be stable ($t_a = t_{\text{setup}} + t_{\text{hold}}$)

 


КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Времеви спецификации (Timing).

Изход

 - **Propagation delay:** t_{pcq} = time after clock edge that the output Q is guaranteed to be stable (i.e., to stop changing)
- **Contamination delay:** t_{ccq} = time after clock edge that Q might be unstable (i.e., start changing)



КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Времеви спецификации (Timing).

Изводи (Dynamic Discipline).

- Входните сигнали при синхронна последователна логика трябва да бъдат стабилни по времето на апертурата (setup and hold) на фронта (clock edge).
- Специално входовете трябва да са стабилни
 - най-малко t_{setup} преди фронта (clock edge)
 - най-малко до t_{hold} след фронта (clock edge)

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Паралелизъм (Parallelism).

- **Има два типа паралелизъм:**
 - **Пространствен (Spatial parallelism)**
 - мултиплициран хардуер – много задачи едновременно.
 - **Времеви (Temporal parallelism)**
 - Задачата се разделя на много стъпки (стадии).
 - Наричан още конвееризация (pipelining).

Дефиниции.

- **Token:** Група от входни сигнали водещи до поява на група от изходни сигнали на дадена система.
- **Latency:** Времето за което един token преминава през системата.
- **Throughput (Производителност):** Броят на tokens преминавали през системата за единица време.
- **Паралелизмът повишава производителността!**

КАРХ: Тема_5: Последователни логически схеми

Езици за хардуерно описание (Hardware Description Languages (HDL)).

През 90-те години на миналия век компютрите започват да се използват и за проектиране в различни области на живота – архитектура и строителство, машиностроене и електроника и др., чрез създаването на специализиран софтуер за проектиране – **CAD (Computer-aided Design)**.

- Спецификациите в електрониката се дават чрез HDL, като двата основно използвани езика са System Verilog и VHDL. Те имат общи принципи, но различен синтаксис.
 - Описание на хардуера – чрез електронни схеми и посредством HDL.
 - Хардуерни модули – блок от хардуерни елементи с входове и изходи, които се описват функционално и структурно.
 - Основни цели на HDL – **симулация** и **синтез**.
 - Симулация – избягване (изчистване) на „бъгове“ в системите.
 - Синтез – HDL код → netlist (текстови файл) или електронна схема.

HDL не са езици за програмиране!